

实验二：简单指令集MIPS单周期微处理器设计

专业班级：提高2201班

姓名：王翎羽

学号：U202213806

实验名称

简单指令集MIPS单周期微处理器设计

实验目的

1. 了解微处理器的基本结构
2. 学会设计简单的微处理器
3. 了解软件控制硬件工作的基本原理

实验仪器

Vivado2023.02、Mars MIPS汇编编译器

实验任务

全部采用 Verilog 硬件描述语言设计实现简单指令集MIPS 微处理器，要求：

- 指令存储器在时钟上升沿读出指令，
- 指令指针的修改、寄存器文件写入、数据存储器数据写入都在时钟下降沿完成
- 完成完整设计代码输入、各模块完整功能仿真，整体仿真，验证所有指令执行情况。

且：

- 假定所有通用寄存器复位时取值都为各自寄存器编号乘以4；
- PC寄存器初始值为0；
- 数据存储器 and 指令存储器容量大小为32*32，且地址都从0开始；
- 指令存储器初始化时装载测试MIPS汇编程序的机器指令
- 数据存储器所有存储单元的初始值为其对应地址的取值。数据存储器的地址都是4的整数倍。

仿真以下MIPS汇编语言程序段的执行流程：

```

main:  add $4,$2,$3
        lw $4,4($2)
        sw $5,8($2)
        sub $2,$4,$3
        or $2,$4,$3
        and $2,$4,$3
        slt $2,$4,$3
        beq $3,$3,equ
        lw $2,0($3)
equ:   beq $3,$4,exit
        sw $2,0($3)
exit:  j main

```

另：扩展实现以下指令：

- 1) addi, ori;
- 2) lb, lbu, lh, lhu;
- 3) bne; bltz; bgez;
- 4) jal, jr;


并在汇编程序中添加相应指令仿真验证该指令执行是否正确。

实验过程

扩展原理

对于扩展指令1)，仅需修改 `MainCtr.v` 文件中控制变量，将R型指令控制信号修改为I型指令的控制信号。

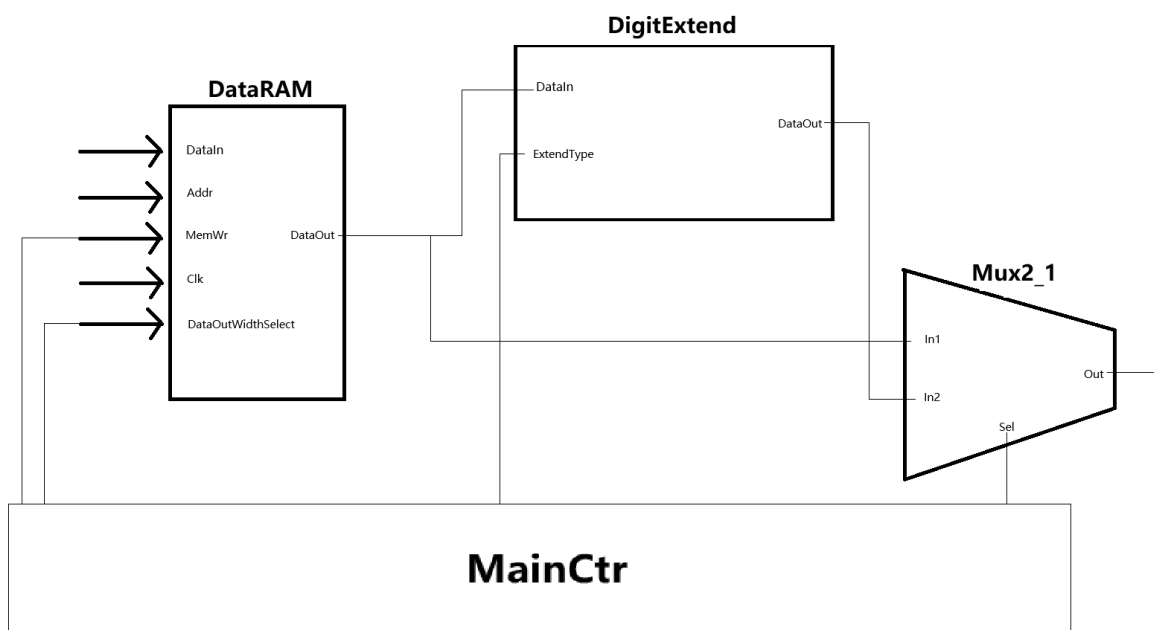对于扩展指令2)，我修改了 `DataRAM` 模块，使其可以根据控制信号 `DataOutWidthSelect` 完成输出位数的自定义，并且添加了一个新的模块 `DigitExtend`，该模块调用符号扩展模块 `SignalExtend` 和实现无符号扩展，根据输入的 `ExtendType` 来确定进行8位/16位的符号/无符号扩展。如下图所示。



生成机器码

根据上述要求，我选择扩展1)和2)指令，并将其添加进汇编指令代码中，如下：

(请忽略扩展 3)和 4)部分的代码)

```
main:
    add $4,$2,$3    #0
    addi $5,$2,10   # addi
    ori $6,$2,10    # ori
    lb $7,0($2)     # lb
    lbu $8,0($2)    # lbu
    lh $9,0($2)     #lh
    lhu $10,0($2)   # lhu
    lw $4,4($2)     #1
    sw $2,8($2)     #2
    sub $2,$4,$3    #3
    or $2,$4,$3     #4
    and $2,$4,$3    #5
    slt $2,$4,$3    #6
    bne $4,$3,exit  # bne
    bltz $4,exit    # bltz
    bgez $4,exit    # bgez
    j main          #8
    jal foo         # jal
    jr $31          # jr
exit:
    lw $2,0($3)     #9
    j main          #10
foo: add $2,$4,$5
```

用mars软件转换机器码如下：

```
00432020
2045000a
3446000a
80470000
90480000
8c440004
84490000
944a0000
ac420008
00831022
00831025
00831024
0083102a
14830005
04800004
04810003
08000000
0c000015
03e00008
8c620000
08000000
```

源代码

见附件。实现MIPSCPU各组件部分与线上实验相同。在此仅放出扩展部分需要修改部分的代码。

Controller.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module Controller (OpCode, Funct, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg,
ALUCtr, DataOutWidthSelect, ExtendType, OutSelect);
//控制器
input  [5:0] OpCode, Funct;
output J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, OutSelect;
output [1:0] DataOutWidthSelect, ExtendType;
output [3:0] ALUCtr;
wire  [3:0] ALUOp;

MainCtr U0(OpCode,J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp,
DataOutWidthSelect, ExtendType, OutSelect); //主控制器

ALUControl U1(ALUOp, Funct, ALUCtr); //ALU 控制器第二级译码, 产生 ALUCtr[3:0]
endmodule
```

MainCtrl.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module MainCtr(
    OpCode,
    J,
    B,
    RegDst,
    RegWr,
    ALUSrc,
    MemWr,
    Mem2Reg,
    ALUOp,
    DataOutWidthSelect,
    ExtendType,
    OutSelect
);
input  [5:0] OpCode;
output [3:0] ALUOp;
output RegDst;
output RegWr;
output ALUSrc;
output MemWr;
output B;
output J;
output Mem2Reg;
output [1:0] DataOutWidthSelect;
```

```

output [1:0] ExtendType;
output outSelect;

reg [15:0] outputtemp;
assign OutSelect = outputtemp[15];
assign ExtendType = outputtemp[14:13];
assign DataOutWidthSelect = outputtemp[12:11];
assign J = outputtemp[10];
assign B = outputtemp[9];
assign RegDst = outputtemp[8];
assign RegWr = outputtemp[7];
assign ALUSrc = outputtemp[6];
assign MemWr = outputtemp[5];
assign Mem2Reg = outputtemp[4];
assign ALUOp = outputtemp[3:0];
always @(OpCode)
case(OpCode)
    6'b000000:outputtemp = 16'b0xx110011_000_0010; // R
    6'b100011:outputtemp = 16'b0xx110001_101_0000; // lw
    6'b101011:outputtemp = 16'b0xx1100x0_11x_0000; //sw
    6'b000100:outputtemp = 16'b0xx1101x0_00x_0001; //beq
    6'b000010:outputtemp = 16'b0xx1110x0_x0x_xxxx; //j
    6'b001000:outputtemp = 16'b0xx110001_100_0010; //addi
    6'b001101:outputtemp = 16'b0xx110001_100_0011; //ori
    6'b100000:outputtemp = 16'b100000001_101_0000; //lb
    6'b100100:outputtemp = 16'b101000001_101_0000; //lbu
    6'b100001:outputtemp = 16'b110010001_101_0000; //lh
    6'b100101:outputtemp = 16'b111010001_101_0000; //lhu
    default: outputtemp = 16'b0000000000000000;
endcase
endmodule

```

ALUController.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module ALUControl (ALUOp, Funct, ALUCtr); // ALU 控制器 ALUControl
input [3:0] ALUOp;
input [5:0] Funct;
output reg [3:0] ALUCtr;
always @(*) //对功能码 Funct[5:0]和 ALUOp[3: 0]进行译码
casex({ALUOp, Funct})
    10'b0000xxxxxx:ALUCtr=4'b0010;
    10'b0000xxxxxx:ALUCtr=4'b0010;
    10'b0001xxxxxx:ALUCtr=4'b0110;
    10'b0010100000:ALUCtr=4'b0010;
    10'b0010100010:ALUCtr=4'b0110;
    10'b0010100100:ALUCtr=4'b0000;
    10'b0010100101:ALUCtr=4'b0001;
    10'b0010101010:ALUCtr=4'b0111;
    10'b0011xxxxxx:ALUCtr=4'b0001;
endcase
endmodule

```

DataRAM.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module DataRAM(
    Addr, DataIn, MemWR, Clk, DataOut, DataOutWidthSelect
);
    parameter n = 5, m = 32; // n: 地址位宽, m: 数据位宽
    reg [m-1:0] regs[2**n-1:0]; // 数据存储器

    input [n-1:0] Addr;
    input [m-1:0] DataIn;
    input MemWR, Clk;
    input [1:0] DataOutWidthSelect; // 用于选择输出数据的位宽的输入
    output reg [m-1:0] DataOut; // 保持最大位宽

    // 根据DataOutWidthSelect选择输出数据的位宽
    wire [m-1:0] selectedDataOut;
    assign selectedDataOut = (DataOutWidthSelect == 2'b00) ? {24'b0, regs[Addr]
[7:0]} : // 8位输出
                                (DataOutWidthSelect == 2'b01) ? {16'b0, regs[Addr]
[15:0]} : // 16位输出
                                    regs[Addr]; // 默认32位输出

    always @ (posedge Clk)
    begin
        if (MemWR)
            regs[Addr] <= DataIn; // 写数据操作
        end

        // 同步读取数据
        always @ (posedge Clk)
        begin
            DataOut <= selectedDataOut;
        end
    end

endmodule
```

DigitExtend.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module DigitExtend(
    input [15:0] DataIn, // 输入最多只有16位
    input [1:0] ExtendType, // ExtendType: 00 for 1b, 01 for 1bu, 10 for 1h, 11
for 1hu
    output [31:0] DataOut
);
    wire [7:0] byte_data = DataIn[7:0]; // 最低8位用于字节操作
    wire [15:0] half_data = DataIn[15:0]; // 低16位用于半字操作

    // 符号扩展的输出
    wire [31:0] sign_extend_byte;
    wire [31:0] sign_extend_half;
```

```

// 实例化 SignedExtend 模型
SignedExtend #(n(8), m(32)) se_byte (.In(byte_data),
.Out(sign_extend_byte));
SignedExtend #(n(16), m(32)) se_half (.In(half_data),
.Out(sign_extend_half));

// 根据ExtendType选择正确的输出
reg [31:0] temp_output;
always @(*) begin
    case (ExtendType)
        2'b00: temp_output = sign_extend_byte; // 1b
        2'b01: temp_output = {24'b0, byte_data}; // 1bu
        2'b10: temp_output = sign_extend_half; // 1h
        2'b11: temp_output = {16'b0, half_data}; // 1hu
        default: temp_output = 32'b0;
    endcase
end

// 输出
assign DataOut = temp_output;

endmodule

```

MIPS_CPU.v

```

`timescale 1ns /1ps
module MIPS_CPU (
    input Clk,
    input Reset
);
    wire [31:0]

    CurrentPC, SequencePC, JumpPC, BranchPC, TempPC, Boffset, Instr, MemData, Data2Reg, Res, Rs
    Data, RtData, ALUIn2, SignExtended, DataOut, ExtendData;
    wire [1:0] PCsel;
    wire [3:0] ALUOp;
    wire [4:0] WrAddr;
    wire J, B, RegDst, ALUSrc, RegWr, MemWr, Mem2Reg, Zero, BZero;
    wire [27:0] JumpTarget;
    wire [3:0] ALUCtr;
    wire [1:0] DataOutWidthSelect;
    wire [1:0] ExtendType;
    wire OutSelect;

    PC U0_PC(TempPC, Clk, Reset, CurrentPC);
    Instr_ROM ROM_U0(CurrentPC[6:2], ~Clk, Instr);
    defparam ROM_U0.n=5;
    Controller U2_Contr(Instr[31:26], Instr[5:0], J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr,
    Mem2Reg, ALUCtr, DataOutWidthSelect, ExtendType, OutSelect);
    Mux2_1 U3(Instr[20:16], Instr[15:11], RegDst, WrAddr);
    defparam U3.n=5;
    LeftShift U4(Instr[25:0], JumpTarget);
    defparam U4.n=26, U4.m=28, U4.x=2;

```

```

Adder U5(CurrentPC, 'h4, SequencePC);
defparam U5.n=32;
Concat U6(SequencePC[31:28], JumpTarget, JumpPC);
defparam U6.n=4, U6.m=28;
Adder U7(SequencePC, Boffset, BranchPC);
defparam U7.n=32;
Mux3_1 U8(SequencePC, BranchPC, JumpPC, PCsel, TempPC);
defparam U8.n=32;
LeftShift U9(SignExtended, Boffset);
defparam U9.n=32, U9.m=32, U9.x=2;
RegFile RegFile_U1(Instr[25:21], Instr[20:16], WrAddr, Data2Reg, RegWr, ~Clk,
RsData, RtData);
SignedExtend U11(Instr[15:0], SignExtended);
defparam U11.n=16, U11.m=32;
Mux2_1 U12(RtData, SignExtended, ALUSrc, ALUIn2);
defparam U12.n=32;
ALU U13(RsData, ALUIn2, ALUCtr, Res, Zero);

Concat U15(J, BZero, PCsel);
defparam U15.n=1, U15.m=1;
DataRAM RAM_U3(Res[6:2], RtData, MemWr, Clk, MemData, DataOutWidthSelect);
defparam RAM_U3.n=5, RAM_U3.m=32;
DigitExtend U16(MemData, ExtendType, DataOut);
Mux2_1 U17(MemData, DataOut, OutSelect, ExtendData);
defparam U17.n=32;
Mux2_1 U14(Res, ExtendData, Mem2Reg, Data2Reg);
defparam U14.n=32;
and(BZero, B, Zero);
endmodule

```

代码分析

在顶层文件MIPS_CPU.v中，我们定义了各种数据通路，并对各模块都进行了实例化，

按照要求：

- 读取指令在时钟上升沿

```

InstrROM ROM_U0(CurrentPC[6:2], Clk, Instr);
defparam ROM_U0.n=5;

```

- 指令指针修改在时钟下降沿

```
PC U0_PC(TempPC, ~Clk, Reset, CurrentPC);
```

- 寄存器文件写入在时钟下降沿

```

RegFile RegFile_U1(Instr[25:21], Instr[20:16], WrAddr, Data2Reg, RegWr, ~Clk,
RsData, RtData);
always @(posedge Clk)
    if(RegWr)
        regs[WrAddr]=DataIn;

```

- 数据存储器数据写入都在时钟下降沿


```

DataRAM RAM_U3(Res[6:2],RtData,MemWr,~Clk, MemData, DataOutWidthSelect);
always @ (posedge Clk)
begin
    if (MemWR)
        regs[Addr] <= DataIn; // 写数据操作
end

// 同步读取数据
always @ (posedge Clk)
begin
    DataOut <= selectedDataOut;
end

```

仿真代码

DigitExtendSim.v

```

`timescale 1ns / 1ps

module DigitExtend_tb;

    reg [15:0] DataIn;
    reg [1:0] ExtendType;
    wire [31:0] DataOut;

    DigitExtend dut(
        .DataIn(DataIn),
        .ExtendType(ExtendType),
        .DataOut(DataOut)
    );

    initial begin
        // Test 1b operation
        DataIn = 16'hFF00;
        ExtendType = 2'b00;
        #10;

        // Test 1bu operation
        DataIn = 16'hFF00;
        ExtendType = 2'b01;
        #10;

        DataIn = 16'hFFF1;
        ExtendType = 2'b00;
        #10;

        DataIn = 16'hFFF1;
        ExtendType = 2'b01;
        #10;

        // Test 1h operation
        DataIn = 16'hFFFF;
        ExtendType = 2'b10;
        #10;
    end

```

```


        // Test lhu operation
        DataIn = 16'hFFFF;
        ExtendType = 2'b11;
        #10;

        // End of simulation
        $finish;
    end

endmodule

```

得到仿真波形：

 

MIPSCPUsim.v

```

`timescale 1ns / 1ps

module mipscpusim();
    reg Clk, Reset;
    MIPSCPU uut(Clk, Reset);

    // 定义周期参数
    parameter period = 10;

    // 时钟信号生成
    always begin
        Clk = 1'b0;
        #(period / 2) Clk = 1'b1;
        #(period / 2);
    end


    // 变量定义
    integer i;
    integer j;

    // 初始配置
    initial begin
        // 初始化寄存器和内存
        for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
            uut.RegFile_U1.regs[i] = i * 4; // 初始化寄存器文件
            uut.RAM_U3.regs[i] = i * 4; // 初始化数据RAM
        end
    end
endmodule


```


其他各模块仿真


数据存储模块

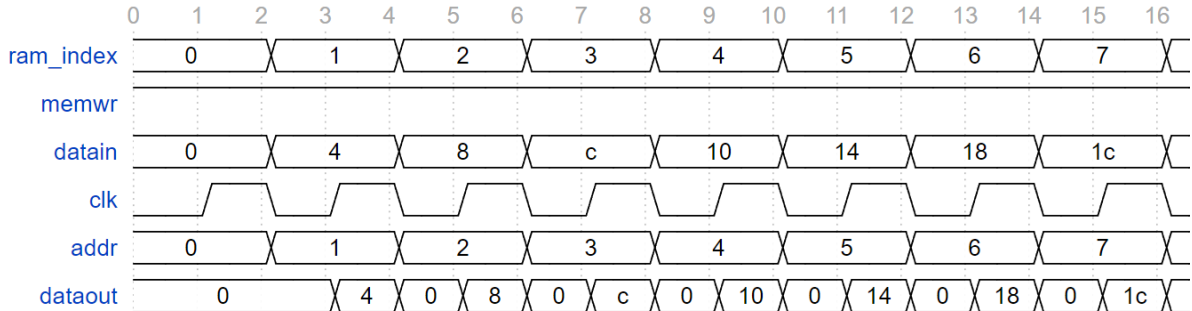


指令存储器模块

 


寄存器文件模块

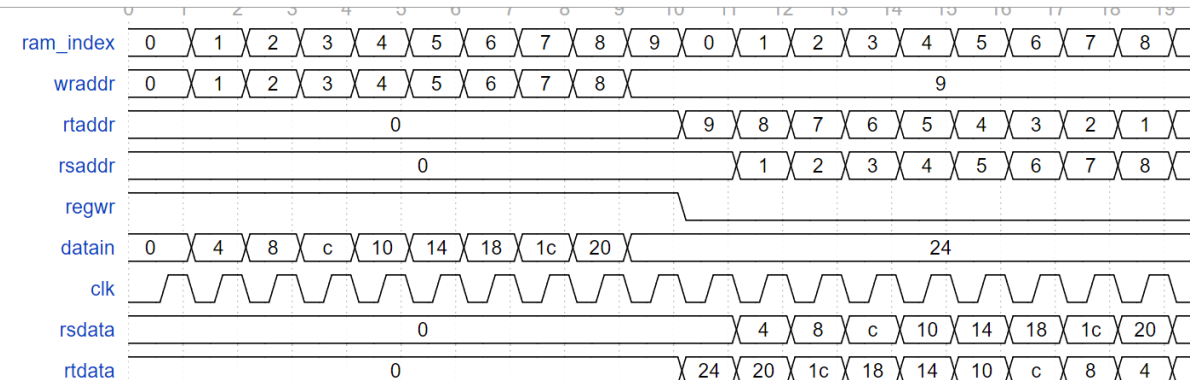


ALU模块

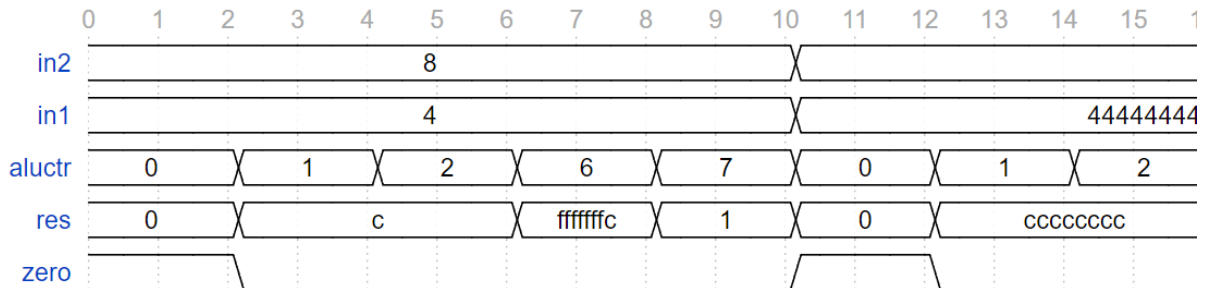


主控制器模块

 

ALU控制器模块

 


控制器模块

 


符号扩展模块




2选1多路复用器模块

 


3选1多路复用器模块

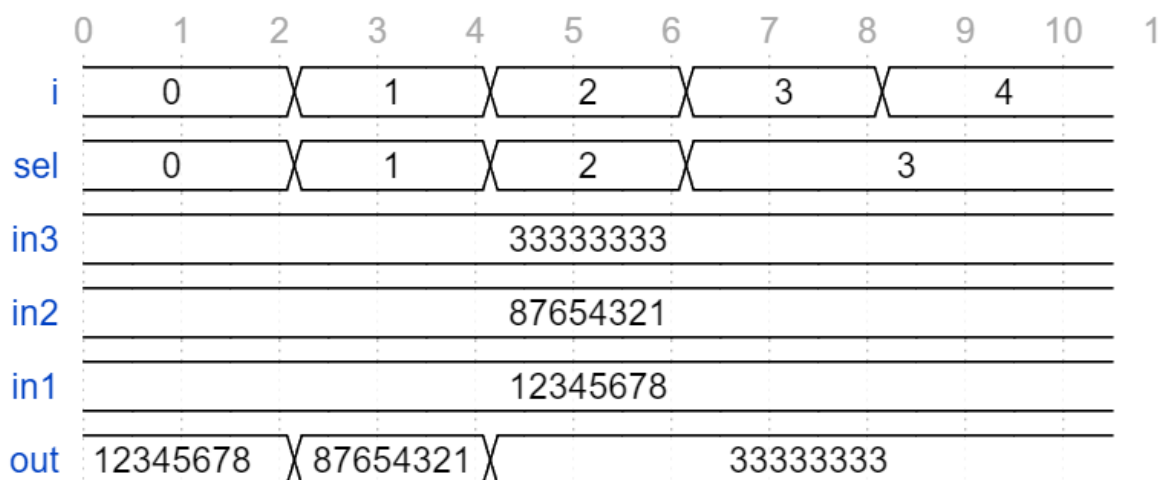


加法器

 


PC寄存器

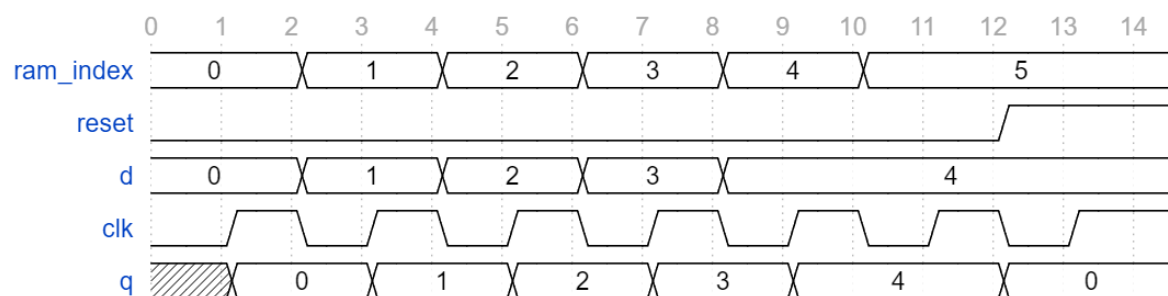

位拼接器模块

 

左移运算器模块

 

顶层文件仿真结果分析

对MIPS_CPU的仿真得到如上波形，下面将分析基础功能和扩展功能：

基础功能

对于 `add $4,$2,$3`，可以看到寄存器值波形中在30ns时，4号寄存器的值变为了2号寄存器的值与3号寄存器的值的和。

对于 `lw $4,4($2)`，可以看到寄存器值波形中在100ns时，4号寄存器的值变为了2号寄存器的值+4对应的数据存储器（也就是3号存储器）的值。

同理，`sw $2,8($2)`，可以看到数据存储器值波形中在110ns时，4号存储器的值变为了也就是4号寄存器的值。

之后的 `sub,or,and,slt` 都为 R 型指令，由于4 与3 对应的值相等，都为 0xc，他们相减后为 0，相与、相或之后的结果相同，左移之后右边补 0，所以最终得到的是 0。

对于原有的 `beq` 指令，在原波形中可看到4,3 寄存器对应的值相等，Zero 输出的值为1，跳转到exit 指令处，再往下执行一条 `j main`，之后回到第 0 条指令。

扩展功能

`addi $5,$2,10` 和 `ori $6,$2,10`

对应机器码为：

2045000a 和 3446000a

在波形窗口中，我们可以看到，35ns时，获取指令 `addi $5,$2,10`，将2号寄存器中的值 0x0000_0008 和立即数 10（十进制）相加得到值 0x0000_0012；40ns时，值 0x0000_0012 写入寄存器\$5中，**执行正确**；

40ns时，获取指令 `ori $6,$2,10`，将2号寄存器中的值 0x0000_0008 和立即数 0x0000_000a 进行或运算，得到值 0x0000_000a；50ns时，值 0x0000_000a 写入寄存器\$6中，**执行正确**。

接下来分析扩展功能：

1b \$7,0(\$2) #1b、1bu \$8,0(\$2) #1bu、1h \$9,0(\$2) #1h 和 1hu \$10,0(\$2) #1hu

对应的机器码为:

80470000 90480000 8c440004 84490000

在波形窗口中, 我们可以看到, 50ns时, 获取指令 1b \$7,0(\$2), 将2号存储器的值 0xffff_fff1 的低八位经过符号扩展得到 0xffff_fff1, 在60ns时写入寄存器\$7中, **执行正确**;

60ns时, 获取指令 1bu \$8,0(\$2), 将2号存储器的值 0xffff_fff1 的低八位经过无符号扩展得到 0x0000_00f1, 在70ns时写入寄存器\$8中, **执行正确**;

70ns时, 获取指令 1h \$9,0(\$2), 将2号存储器的值 0xffff_fff1 的低十六位经过符号扩展得到 0xffff_fff1, 在80ns时写入寄存器\$9中, **执行正确**;

80ns时, 获取指令 1hu \$10,0(\$2), 将2号存储器的值 0xffff_fff1 的低十六位经过无符号扩展得到 0x0000_fff1, 在90ns时写入寄存器\$10中, **执行正确**;

实验小结

这次实验是基于线上实验微处理器分模块设计任务完成的, 认真完成线上实验可以为本次实验打下基础, 以及在理论课上的MIPS指令扩展的任务为本次扩展实验提供了理论基础。为了完成本次实验, 我真复习了第二和第三章的有关知识, 亲自动手完成相关代码, 收获巨大。